
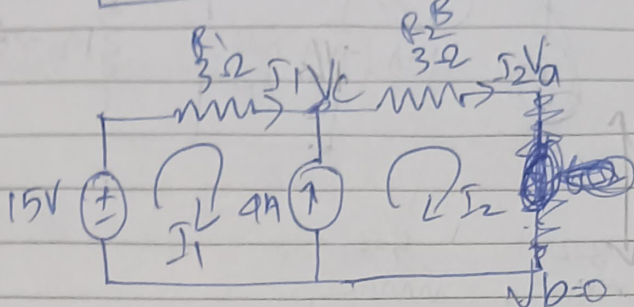


16/23

Assignment-1

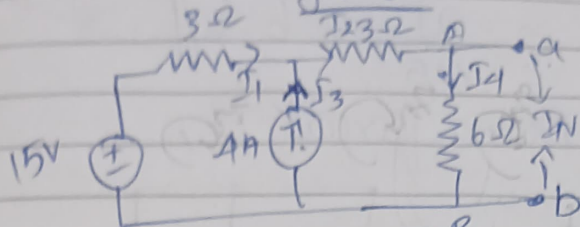

$$-15 + 3I_1 + 3I_2 + 6I_2 = 0$$

$$3I_1 + 9I_2 = 15$$

$$I_1 + 3I_2 = 5 \quad \text{--- (1)}$$

$$I_2 - I_1 = 4$$

$$(-)I_1 + I_2 = 4$$

$4I_2 = 9$	$I_1 = -4 + 9$
$I_2 = 9/4$	$I_1 = -16/4$

$$2I_2 = 9$$

$$I_2 = 9/2$$

$$= 4.5A$$

$$I_1 = 5 - 4.5$$

$$I_1 = 0.5A$$

$$I_N = I_2 = 4.5A //$$

$$I_1 + 4 = I_2$$

$$\frac{15 - V_c}{3} + 4 = \frac{V_c - V_a}{3} \Rightarrow 4 = \frac{V_c - V_a - 15 + V_c}{3}$$

$$12 = 2V_c - V_a - 15$$


$$2V_c - V_a = 27$$

$V_a = V_c$ as there is no current flow due to open end at V_a & V_b .


$$V_a = V_c = 27 //$$

$$R_n = \frac{V_{th}}{I_n} \rightarrow \frac{27}{4.5} \rightarrow 6 \Omega //$$


\therefore Norton Circuit is,

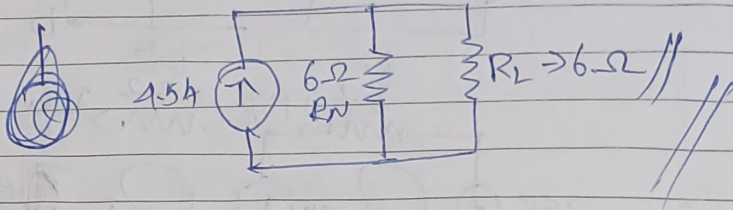

8)

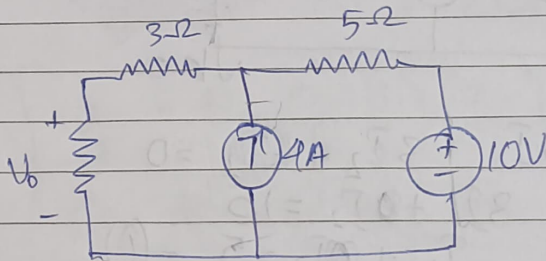

Short circuit ~~the~~ Current source

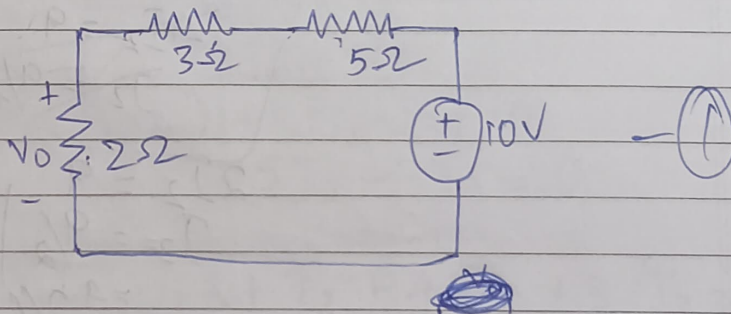


$$-10 + 5I_1 + 3I_1 + 2I_1 = 0$$

~~5I1~~

$$10I_1 = 10$$

$$I_1 = 1A$$

Short circuit Voltage source

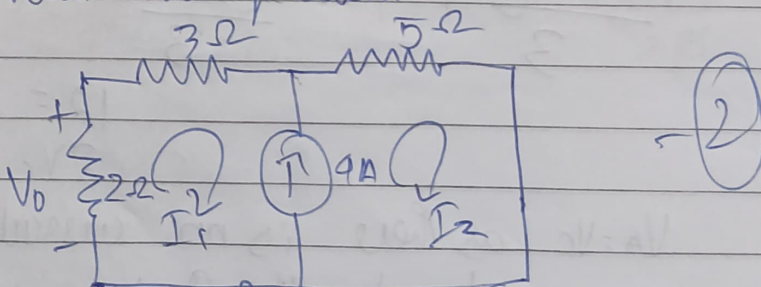

Super mesh

$$2I_1 + 3I_1 + 5I_2 = 0$$

$$5I_1 + 5I_2 = 0$$

$$I_1 + I_2 = 0$$

$$4 = I_2 - I_1$$

$$I_2 = 4 + I_1$$

$$~~I_2 = 4~~$$

$$V_0 = -1.06 \text{ V}$$

$$I_1 = -I_2$$

$$I_2 = 4 - I_2$$

$$2I_2 = 4$$

$$I_2 = 2$$

$$I_1 = -2(-1)$$

$$I_1 = 2$$

$$\text{Total } I = -(-2) + 1 = 3 \text{ A}$$


⊖ -ve due to opposite direction in diagram ② to diagram ①

$$V = I \times R$$


$$= 3 \times 2$$


$$= 6 \text{ V}$$

7)

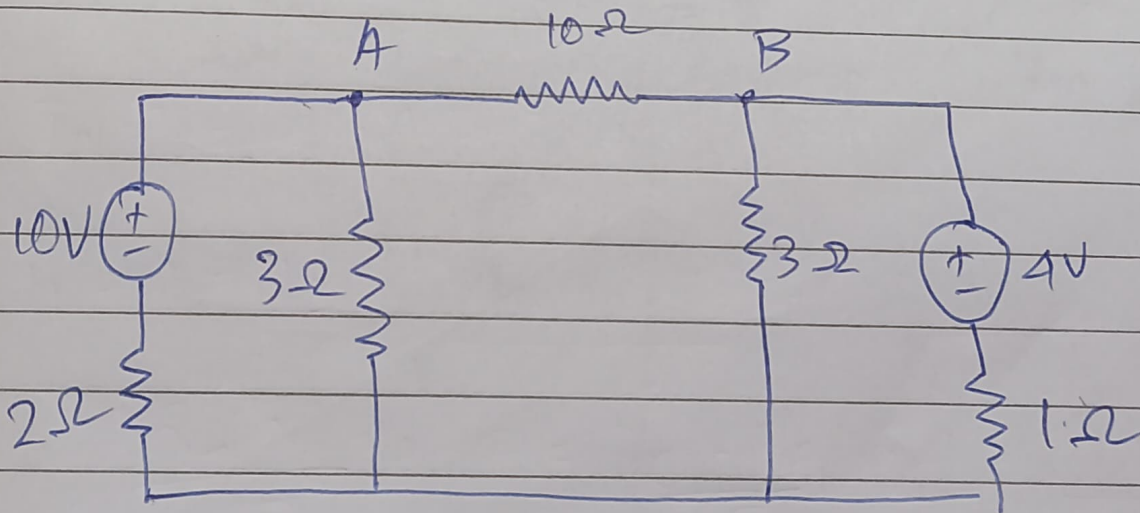

To find V_{th}

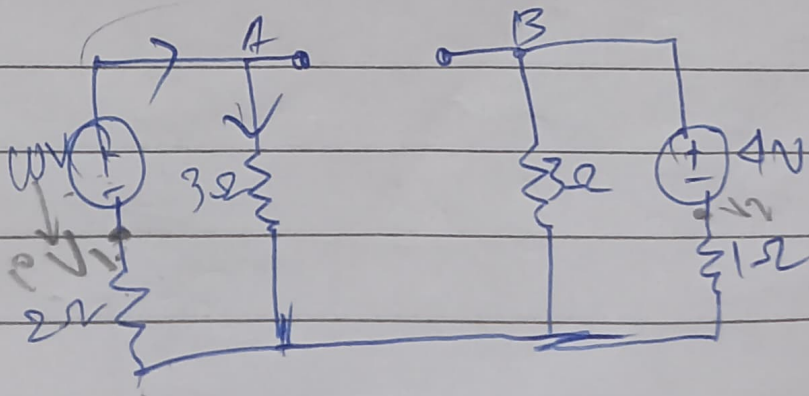

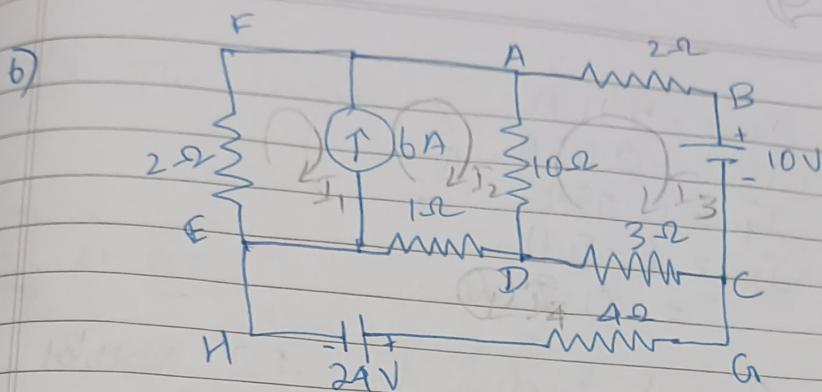

$$I_2 - I_1 = 6 \quad \text{--- (1)} \Rightarrow I_2 = 6 + I_1 \quad \text{--- (5)}$$

Loop in supermesh

$$2I_1 + 10(I_2 - I_3) + 1(I_2 - I_4) = 0$$

$$2I_1 + 11I_2 - 10I_3 - I_4 = 0 \quad \text{--- (2)}$$

Loop I_3

$$10(I_3 - I_2) + 2I_3 + 10 + 3(I_3 - I_4) = 0$$

$$15I_3 - 10I_2 - 3I_4 = -10 \quad \text{--- (3)}$$

Loop I_4

$$24 + 1(I_4 - I_2) + 3(I_4 - I_3) + 4I_4 = 0$$

$$24 + 8I_4 - I_2 - 3I_3 = 0$$

$$8I_4 - I_2 - 3I_3 = -24 \quad \text{--- (4)}$$

(5) in (2)

$$\Rightarrow 2I_1 + 11(6 + I_1) - 10I_3 - I_4 = 0$$

$$2I_1 + 66 + 11I_1 - 10I_3 - I_4 = 0$$

$$13I_1 - 10I_3 - I_4 = -66 \quad \text{--- (6)}$$

(5) in (3)

$$\Rightarrow 15I_3 - 10(6 + I_1) - 3I_4 = -10$$

$$= 15I_3 - 60 - 10I_1 - 3I_4 = -10$$

$$= 15I_3 - 10I_1 - 3I_4 = 50 \quad \text{--- (7)}$$

(5) in (4)

$$\Rightarrow 8I_4 - (6 + I_1) - 3I_3 = 0$$


$$8I_4 - 6 - I_1 - 3I_3 = 0$$

$$8I_4 - I_1 - 3I_3 = 6 \quad \text{--- (8)}$$

$$\begin{aligned}
 I_1 &= -5.11 \text{ A} \\
 I_3 &= -0.05 \text{ A} \\
 I_4 &= 0.08 \text{ A} \\
 I_2 &= 6 - 5.11 \\
 &= 0.89 \text{ A}
 \end{aligned}$$

The Current through the 4Ω resistor is $0.08 \text{ A} \parallel$

5)

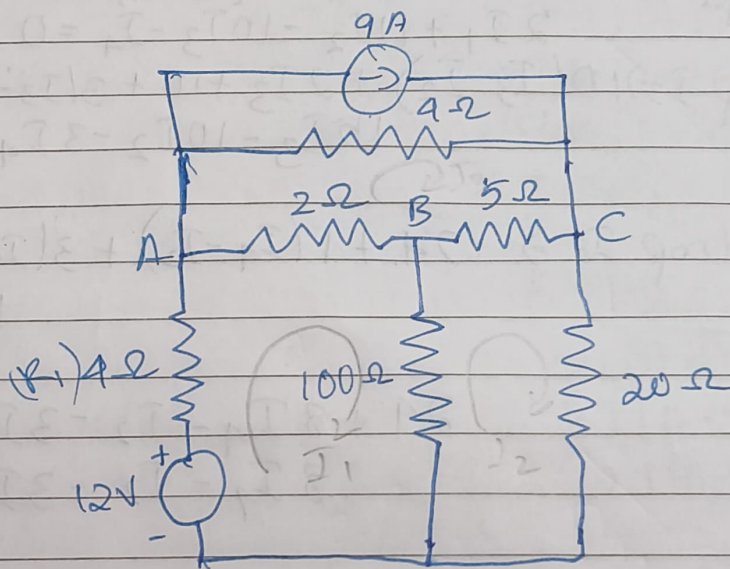

In loop 1, $-12 + 4I_1 + 2(I_1 - I_3) + 100(I_1 - I_2) = 0$

$$106I_1 - 2I_3 - 100I_2 = 12$$

$$53I_1 - 50I_2 - I_3 = 6 \quad \text{--- (1)}$$

In loop 2, $10(I_2 - I_1) + 5(I_2 - I_3) + 20I_2 = 0$

$$35I_2 - 10I_1 - 5I_3 = 0 \quad \text{--- (2)}$$

In loop 3, $2(I_3 - I_1) + 4(I_3 - 9) + 5(I_3 - I_2) = 0$

$$\Rightarrow 11I_3 - 2I_1 - 5I_2 = 36 \quad \text{--- (3)}$$

$$I_1 = 0.95 \text{ A}, \quad I_2 = 0.81 \text{ A}, \quad I_3 = 3.81 \text{ A}$$

The current through the 12V source
is 0.95A

At node A,

$$\frac{V_A - 12}{4} + \frac{V_A - V_B}{2} + \frac{V_A - V_C}{4} = 0$$

$$V_A - 12 + 2V_A - 2V_B + V_A - V_C = 0$$

$$4V_A - 2V_B - V_C = 12 \quad (1)$$

At node B,

$$\frac{V_B - V_A}{2} + \frac{V_B - V_C}{5} + \frac{V_B}{100} = 0$$

$$5V_B - 5V_A + 2V_B - 2V_C + V_B = 0$$

$$50V_B - 50V_A + 20V_B - 20V_C + V_B = 0$$

$$71V_B - 50V_A - 20V_C = 0 \quad (2)$$

At node C,

$$\frac{V_C}{20} + \frac{V_C - V_B}{5} + \frac{V_C - V_A}{4} = 0$$

$$V_C + 4V_C - 4V_B + 5V_C - 5V_A = 0$$





$$10V_C - 5V_A - 4V_B = 0 \quad (3)$$

$$V_A = 9.88V, V_B = 9.41V, V_C = 8.7V$$

Voltage across 5Ω = $V_B - V_C$
= $9.41 - 8.7$

Current Across 5Ω = $\frac{12 - 9.88}{4} = 0.53A$

4)

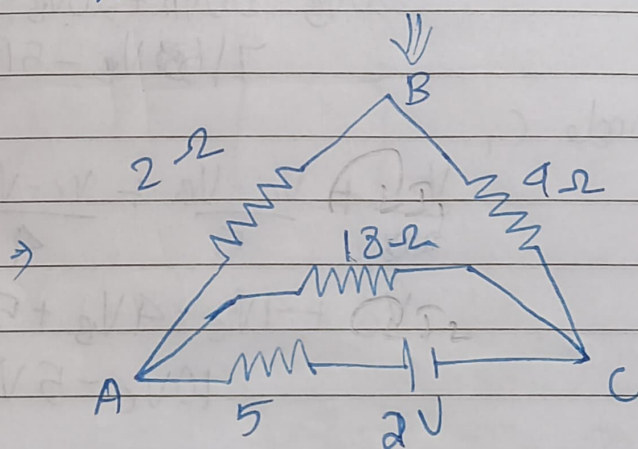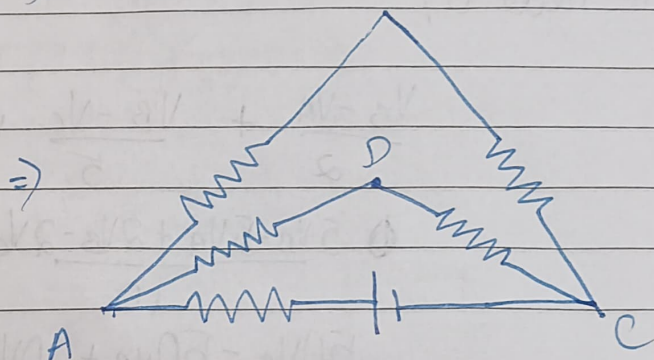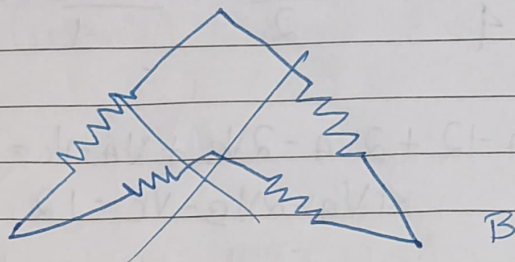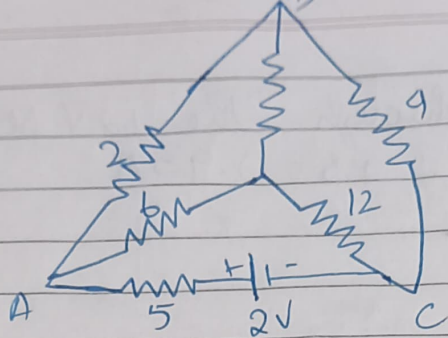

$$\text{In loop 1} \Rightarrow 6I_1 + 18(I_1 - I_2) = 0$$

$$24I_1 - 18I_2 = 0$$


$$4I_1 - 3I_2 = 0$$

$$\text{In loop 2} \Rightarrow 18(I_2 - I_1) - 2 + 5I_2 = 0$$

$$23I_2 - 18I_1 = 2$$

$$I_1 = 0.15A, I_2 = 0.21A$$

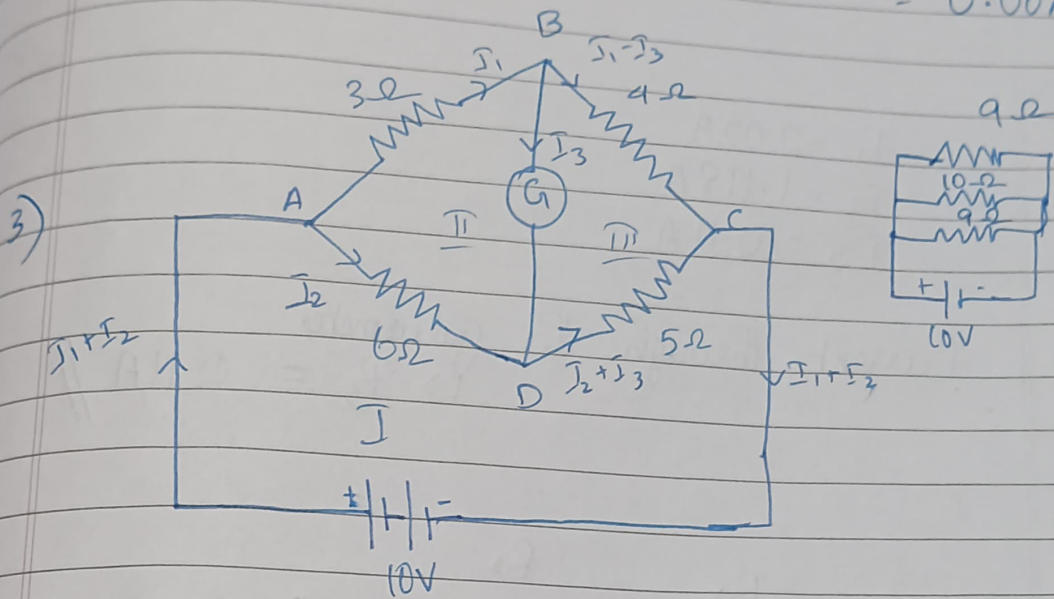Current across 18Ω i.e DC is $= I_2 - I_1$
 $= 0.21 - 0.15$
 $= 0.06A //$



In loop II,

$$3I_1 + 10I_3 - 6I_2 = 0$$

In loop III,

$$4(I_1 - I_3) - 5(I_2 + I_3) - 10I_3 = 0$$

$$4I_1 - 5I_2 - 19I_3 = 0$$

~~In loop I,~~

Total resistance in ABCD

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{9} = \frac{2}{9} + \frac{1}{10}$$

$$= \frac{20+9}{90}$$

$$R_{eq} = \frac{90}{29} = 3.1\Omega$$

In loop I,

$$-10 + 3 \cdot 1 (I_1 + I_2) = 0$$

$$3 \cdot I_1 + 3 \cdot I_2 = 10$$

$$I_1 = 2.02 \text{ A}$$


$$I_2 = 1.98 \text{ A}$$

$$I_3 = 0.11 \text{ A}$$

Current through the galvanometer

$$I_3 = 0.11 \text{ A} //$$

2)

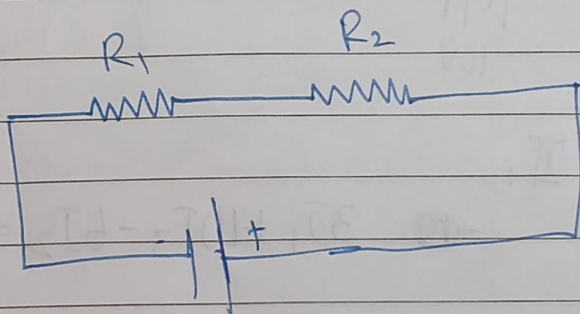

~~R_1~~

$$\frac{1}{R_1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{1}$$

$$\frac{1}{R_1} = \frac{1+2}{2} \rightarrow R_1 = \frac{2}{3} // 0.66 \Omega$$

$$\frac{1}{R_2} = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{2.66} \rightarrow \frac{3}{8} + \frac{1}{2.66}$$


$$\frac{1}{R_2} = \frac{2.66 \times 3 + 8}{2.66 \times 8}$$

$$R_2 = \frac{21.28}{15.98} = 1.33 \Omega$$

$$\begin{aligned}\text{Total Resistance} &= R_1 + R_2 \\ &= 0.66 + 1.33 \\ &= 1.99 \Omega\end{aligned}$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{10}{1.99} = 5.02 \text{ A}$$
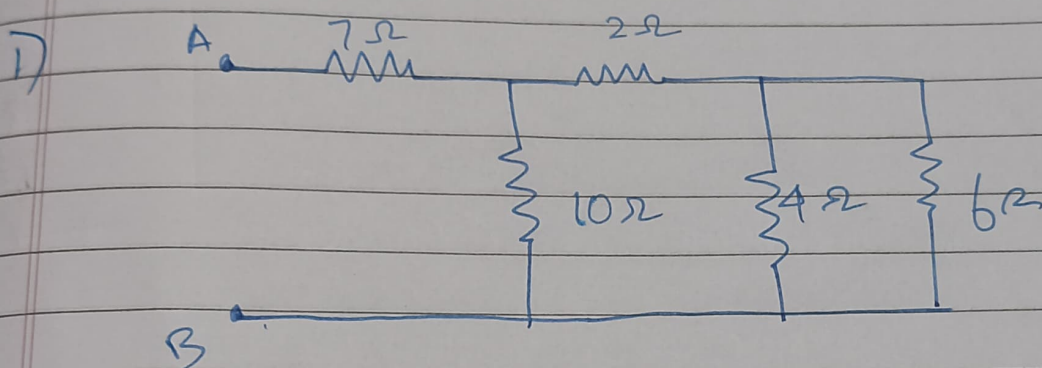
$$\begin{aligned}P &= VI = 10 \times 5.02 \\ &= 50.2 \text{ Watts}\end{aligned}$$



$$R_{eq} = \frac{6 \times 4}{6 + 4} = \frac{24}{10} = 2.4 \Omega$$

$$= 2.4 + 2 = 4.4 \Omega$$

$$R_{eq1} = \frac{4.4 \times 10}{4.4 + 10} = \frac{44}{14.4} = 3.05 \Omega$$

$$\text{Total } R = 3.05 + 7 = 10.05 \Omega //$$

(1)

$$V_L = 400V$$

$$Z = 8 + j6 \Omega$$

$$V_{ph} = \frac{V_L}{\sqrt{3}} = \frac{400}{\sqrt{3}} = 230.9V$$

Connection

$$\text{In Star } I_{ph} = I_L$$

$$I_{ph} = \frac{V_{ph}}{Z_{ph}}$$

$$= \frac{230.9}{10 \angle 36.8^\circ}$$

$$= 23.09 \angle -36.8^\circ$$

$$I_{ph} = 23.09 A //$$

$\therefore I_L$ (i.e.) line current
is also $23.09 A //$